

组成原理课程第一次实报告

实验名称：数据运算--补码减法

学号：2310422 姓名：谢小珂 班次： 1078

一、实验目的

1. 熟悉 LS-CPU-EXB-002 实验箱和软件平台。
2. 掌握利用该实验箱各项功能开发组成原理和体系结构实验的方法。
3. 理解并掌握加法器的原理和设计。
4. 熟悉并运用 verilog 语言进行电路设计。
5. 为后续设计 cpu 的实验打下基础。

二、实验内容说明

1. 阅读 LS-CPU-EXB-002 实验箱相关文档，熟悉硬件平台, 特别需要掌握利用显示屏观察特定信号的方法。学习软件平台和设计流程。
2. 熟悉计算机中加法器、减法器与补码的原理。
3. 自行设计本次实验的方案，画出结构框图，详细标出输入输出端口。
4. 根据设计的实验方案，使用 verilog 编写相应代码。
5. 对编写的代码进行仿真，得到正确的波形图。
6. 将以上设计作为一个单独的模块，设计一个外围模块去调用该模块，见图 2.1。


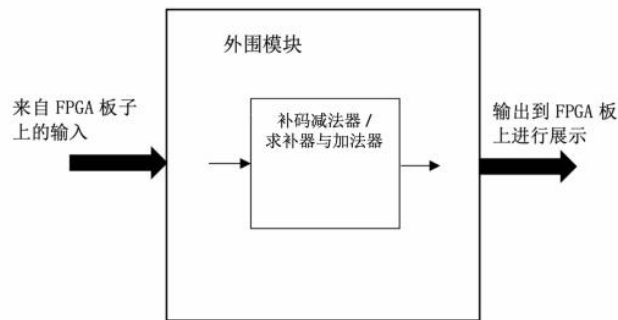
 


图 2.1 定点减法设计实验的顶层模块大致框图

7. 将编写的代码进行综合布局布线，并下载到实验箱中的 FPGA 板上进行演示。

三、实验原理图

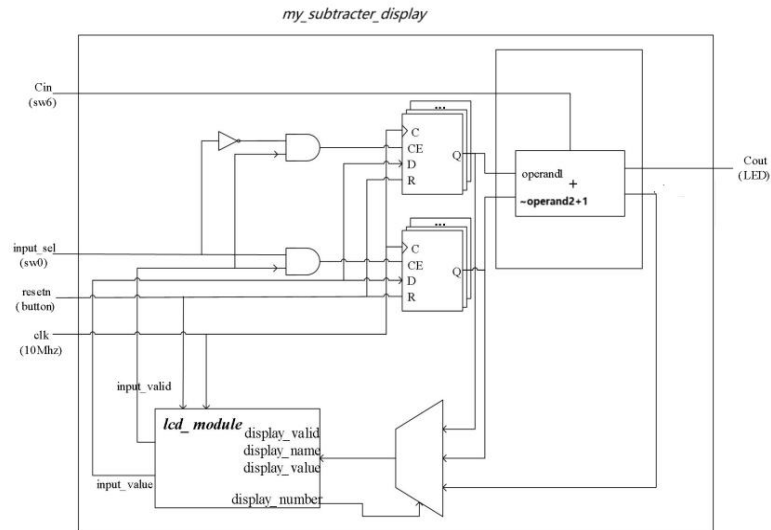

1. 补码减法是通过将减法操作转换为加法操作来实现的。具体来说， $op1 - op2$ 可以转换为 $op1 + (-op2)$ ，其中 $-op2$ 是 $op2$ 的补码。这种转换简化了硬件设计，因为只需要实现加法器即可。
2. LCD 模块位于左下角，用于显示结果。`display_number` 是一个多位的二进制数，用于控制多路选择器(MUX)。`input_valid` 变量控制使能端(CE)，在 Verilog 代码中通过 `always` 语句进行判断。
3. `Cin`、`input_sel`、`reseln`、`clk`、`input_valid` 和 `input_value` 是输入信号。`Cout` 是输出信号，通过 LED 灯显示。`display_valid`、`display_name`、`display_value` 和 `display_number` 是显示屏上显示的值。
5. `display_name` 和 `display_value` 是显示屏上实际显示的值。

四、实验步骤

（一）设计减法器

· 编写 my_subtractor 文件

```
module my_subtractor (
    input [31:0] A, //被减数
    input [31:0] B, //减数
    input cin, //进位输入
    output cout, //进位输出
    output [31:0] result //差
);

    wire [31:0] B_complement; //B 的补码
    wire [32:0] Sum; //临时存储的加法结果（包括进位）

    //计算 B 的补码，取反加一
    assign B_complement = ~B + 1;

    //使用加法器计算 A + (-B) + cin
    // 将 A 和 B_complement 扩展为 33 位，避免位宽不匹配
    assign Sum = {1'b0, A} + {1'b0, B_complement} + {32'b0, cin};

    //输出结果和进位
    assign result = Sum[31:0];
    assign cout = Sum[32];

endmodule
```

1. 计算减数 B 的补码 $B_complement = \sim B + 1$ ，相当于 $-B$ 。
2. 将被减数 A、B 的补码和进位输入 cin 相加，得到 $A + (-B) + cin$ 的结果。
3. 结果的低 32 位作为差 result；最高位作为进位输出 cout，表示是否发生借位（ $A < B$ 时 $cout = 1$ ）。

（二）仿真验证

· 编写 testbench () 文件

```
module testbench();
    reg [31:0] op1; //被减数
    reg [31:0] op2; //减数
    reg cin; //进位输入
    wire [31:0] result; //差
    wire cout; //进位输出

    //实例化被测试模块
    my_subtractor uut (
```

```

        .A(op1),
        .B(op2),
        .cin(cin),
        .cout(cout),
        .result(result)
    );

    initial begin
        //初始化输入信号
        op1 = 32'b0000_0000;
        op2 = 32'b0000_0000;
        cin = 1'b0;
    end

    always #3 op1 = $urandom;
    always #2 op2 = $urandom;
    always #5 cin=~cin;

    // 监视仿真结果
    initial begin
        $monitor("Time: %0t | op1 = %h, op2 = %h, cin = %b | result = %h, cout = %b",
            $time, op1, op2, cin, result, cout);
    end

endmodule

```

1. op1（被减数）、op2（减数）和 cin（进位输入）初始化为 0。
2. 实例化模块：将 op1、op2 和 cin 连接到 my_subtractor 模块的输入，实时计算 result（差）和 cout（进位输出）。
3. 使用 \$monitor 实时打印仿真时间、输入值（op1、op2、cin）和输出结果（result、cout）。

（三）实验箱验证

- 修改 my_subtractor_display 文件（仅展示修改的代码部分）

```

module my_subtractor_display(

//-----{调用减法模块}begin
    reg [31:0] sub_operand1;//被减数
    reg [31:0] sub_operand2;//减数
    wire [31:0] sub_result ;//差
    wire        sub_borrow;//借位
    my_subtractor subtractor_module(
        .A(sub_operand1),
        .B(sub_operand2),

```

```

        .cin      (sub_cin      ),
        .result   (sub_result  ),
        .cout     (sub_borrow  )
    );

//-----{从触摸屏获取输入}begin
//根据实际需要输入的数修改此小节,
//建议对每一个数的输入, 编写单独一个 always 块
//当 input_sel 为 0 时, 表示输入数为加数 1, 即 operand1
always @(posedge clk)
begin
    if (!resetn)
    begin
        sub_operand1 <= 32'd0;
    end
    else if (input_valid && !input_sel)
    begin
        sub_operand1 <= input_value;
    end
end

//当 input_sel 为 1 时, 表示输入数为加数 2, 即 operand2
always @(posedge clk)
begin
    if (!resetn)
    begin
        sub_operand2 <= 32'd0;
    end
    else if (input_valid && input_sel)
    begin
        sub_operand2 <= input_value;
    end
end

//-----{从触摸屏获取输入}end

//-----{输出到触摸屏显示}begin
//根据需要显示的数修改此小节,
//触摸屏上共有 44 块显示区域, 可显示 44 组 32 位数据
//44 块显示区域从 1 开始编号, 编号为 1~44,
always @(posedge clk)
begin
    case(display_number)
        6'd1 :
        begin

```

```

        display_valid <= 1'b1;
        display_name  <= "SUB_1";
        display_value <= sub_operand1;
    end
    6'd2 :
    begin
        display_valid <= 1'b1;
        display_name  <= "SUB_2";
        display_value <= sub_operand2;
    end
    6'd3 :
    begin
        display_valid <= 1'b1;
        display_name  <= "RESUL";
        display_value <= sub_result;
    end
    default :
    begin
        display_valid <= 1'b0;
        display_name  <= 40'd0;
        display_value <= 32'd0;
    end
endcase
end
//-----{输出到触摸屏显示}end
//-----{调用触摸屏模块}end-----//
endmodule


```

修改说明：

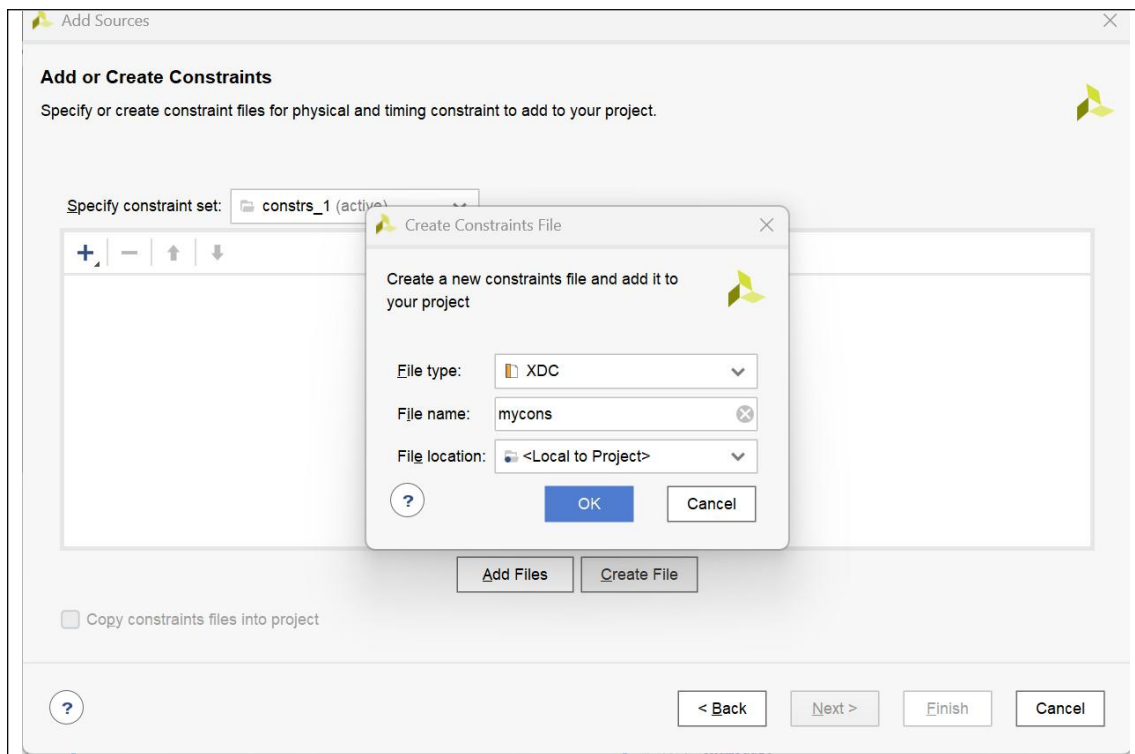1. 减法器模块：将 adder 替换为 subtracter，并调整输入输出信号。
2. 输入处理：根据 input_sel 信号选择输入的操作数（被减数或减数）。
3. 显示逻辑：将显示名称从 ADD_1 和 ADD_2 改为 SUB_1 和 SUB_2，以反映减法操作。

· 添加约束文件

在 FPGA 设计中，约束文件（XDC 文件）是上板验证的关键步骤，它定义了外部引脚映射、时序约束以及硬件特性，确保设计能够正确映射到物理硬件上。由于 LCD 触摸屏的引脚绑定是固定的，可以直接使用已有的 XDC 文件，无需重复定义。




约束文件的作用：

1. 引脚映射：将设计中的信号映射到 FPGA 芯片的具体物理引脚。
2. 时序约束：定义时钟频率、输入输出延迟等，确保设计满足时序要求。
3. 硬件特性配置：设置 I/O 标准、驱动强度、上下拉电阻等硬件特性。

五、实验结果分析

· 仿真结果 simulation 波形图

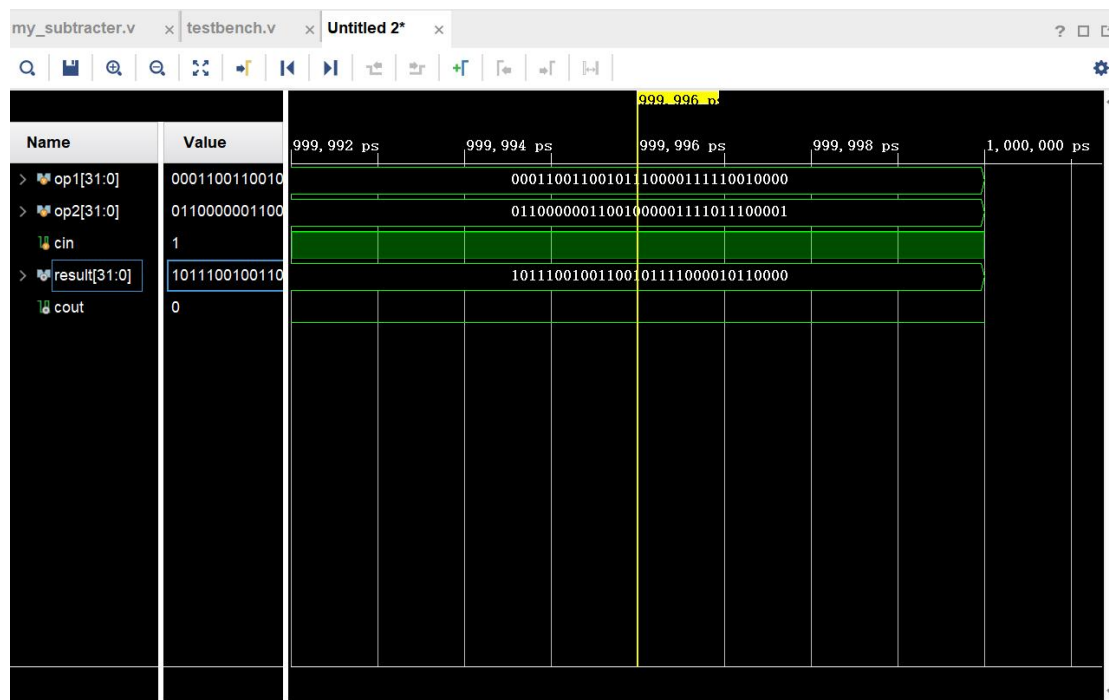

以一次结果为例：

被减数 A=0001 1001 1001 0111 0000 1111 1001 0000

减数 B=0110 0000 0110 0100 0001 1110 1110 0001

进位输入 cin=1

差 result=A \sim B + 1+cin=1011 1001 0011 0010 1111 0000 1011 0000

进位输出 cout=0

经验证，结果正确。

· 实验箱结果

特殊样例：

 


图 3.1



图 3.2

如左图 3.1 所示：

SUB_1=00000000 SUB_2=11111111 RESUL=EEEEEEEF

计算过程：

1>输入值：

A = 32'h00000000 (0) B = 32'h11111111 (286331153) cin = 0

2>补码计算：

B_complement = \sim B + 1 = 32'hEEEEEEEF (-286331153)

3>加法运算：

Sum = {1'b0, A} + {1'b0, B_complement} + {32'b0, cin}

Sum = 32'h00000000 + 32'hEEEEEEEF + 32'h00000000 = 32'hEEEEEEEF

4>输出结果：

result = 32'hEEEEEEEF

cout = 1'b0 (因为 Sum[32] = 0)

如右图 3.2 所示

SUB_1=FFFFFFF SUB_2=11111111 RESUL=EEEEEEEE

计算过程：

1>输入值：

A = 32'hFFFFFFF B = 32'h11111111 (即 -1) cin = 0

2>补码运算：

B_complement = \sim B + 1 = 32'hEEEEEEEE + 1 = 32'hEEEEEEEF (即 -286331153 的补码表示)

3> 加法运算:

$\text{Sum} = A + B_complement + cin = 32'hFFFFFFF + 32'hEEEEEEEF + 32'h00000000$

逐位相加:

FFFFFFF
+ EEEEEEEF

1EEEEEEEE

结果 Sum 是 33 位的 1EEEEEEEE，其中最高位是进位位。


4>输出结果:

$\text{result} = \text{Sum}[31:0] = 32'hEEEEEEEE$

$\text{cout} = \text{Sum}[32] = 1'b1$ (因为最高位是 1)

以上样例经验证均正确。

其它样例:

 

经验证，均为正确结果。

六、总结感想

1. 本次实验让我更加熟悉了 Verilog 的语法和编程方式，尤其是模块化设计和信号传递的实现。通过编写补码减法器的代码，我掌握了如何利用 Verilog 实现复杂的逻辑运算，并为后续的 CPU 设计实验打下了坚实的基础。

2. 实验过程中，我熟悉了 Vivado 的综合、仿真和 FPGA 部署流程。从代码编写到仿真验证，再到最终的上板调试，我逐步掌握了硬件设计的完整流程。特别是在仿真阶段，通过观察波形图，我能够直观地验证设计的正确性，这对调试和优化代码非常有帮助。

4. 在实验过程中，我遇到了一些问题，例如补码运算的借位信号处理和仿真结果的验证。通过查阅资料，我逐步解决了这些问题，并加深了对计算机加减法运算的理解。

5. 第一次连接实验板并进行调试，虽然过程较为复杂，但最终成功实现功能后，我感到非常有成就感。实验板的调试让我更加直观地理解了硬件设计的实际应用，也让我意识到硬件调试需要耐心和细致。