

# 组成原理课程第三次实验报告

## 实验名称：数字逻辑电路设计基础

学号：2310422 姓名：谢小珂 班次： 1078

### 一、实验目的

- 1. 复习设计 CPU 必须掌握的数字逻辑电路和 Verilog 描述的知识。
- 2. 理解同步 RAM 和异步 RAM 的区别及其仿真行为。
- 3. 初步掌握进行数字逻辑电路功能仿真时常见的错误及其调试方法。

### 二、实验内容说明

#### (1) 实践任务一：寄存器堆仿真

1. 《CPU 设计实战》提供的寄存器堆源码为“两读一写”的结构，也就是有两个读端口(读端口没有使能位控制，表示永远使能)和一个写端口。接口信号如表 3-1 所示。

名称	宽度	方向	描述
时钟			
clk	1	input	时钟信号
读端口一			
raddr1	5	input	寄存器堆读地址 1
rdata1	32	output	寄存器堆读返回数据 1
读端口二			
raddr2	5	input	寄存器堆读地址 2
Rdata2	32	output	寄存器堆读返回数据 2
写端口			
we	1	input	寄存器堆写使能
waddr	5	input	寄存器堆写地址
wdata	32	input	寄存器堆写数据

表 3-1 寄存器堆接口信号列表

针对任务一寄存器堆实验，完成仿真，在感想收获中思考并回答问题：为什么寄存器堆要设计成“两读一写”？

#### (2) 实践任务二：同步 RAM 和异步 RAM 仿真、综合与实现

本实践任务要求为同步 RAM、异步 RAM 各建立一个工程，调用 Xilinx 库 IP 实例化同步 RAM、异步 RAM，会提供一个设计的顶层文件，将它们封装成相同的模块名和接口。封装后的 RAM 接口信号如表 3-2 所示。

表 3-2 RAM 顶层接口信号列表

名称	宽度	方向	描述
clk	1	Input	时钟信号
ram_wen	1	Input	RAM 的写使能信号：为 1 表示写入操作，为 0 表示读取操作

ram_addr	16	Input	RAM 的地址信号，读和写的地址都由该信号指示
ram_wdata	32	Input	RAM 的写数据信号，表示写入的数据
ram_rdata	32	Output	RAM 的读数据信号，表示读出的数据

注意:封装后的 RAM 接口没有使能(或者称为片选)信号,表示永远使能(使能信号在 RAM 内部恒为 1)。

在实践过程中,应特别注意以下几点:

- 1)生成 IP 时,请将对应 IP 命名为 block ram 和 distributed ram,如命名错误,IP 将会报错。若遇到已生成 IP 无法改名的情况,可以删除该 P,重新生成。
- 2)生成 IP 时,可以点击窗口左侧的图查看接口信息。当参数正确时,端口名和宽度应与指定的顶层文件中的调用相对应。
- 3)有兴趣的读者可以自行调研、参考同步/异步 RAM 定制的资料,并根据仿真波形对比参数的作用。
- 4)对程序进行综合之前请确保已正确加载约束文件(ram.xdc)。
- 5)添加 testbench 时请注意选择 add simulation source,否则会导致顶层文件错误,综合结果不正确。
- 6)对程序进行综合时,所用的计算机不同,综合时间会有一定的差异。综合时会耗费大量时间,所以应提前计划,安排好时间。
- 7)时序报告和资源报告的生成需要查看综合、实现完成后的结果。

针对任务二同步 ram 和异步 ram 实验,可以参考实验指导手册中的存储器实验,注意同步和异步需要分开建工程,然后仿真,在感想收获中分析同步 ram 和异步 ram 各自的特点和区别。

### (3) 实践任务三：数字逻辑电路的设计与调试

本实践任务提供了一个有 5 个 bug 的数字逻辑电路设计源码。该设计的正确功能是:

- 1) 获取开发板最右侧 4 个拨码开关的状态(记为“拨上为 1,拨下为 0”,实际开发板上拨码开关的电平是“拨上为低电平,拨下为高电平”),共有 16 个状态(数字编号是 0~15)。
- 2) 最左侧数码管实时显示 4 个拨码开关的状态。数码管只支持显示 0~9,如果拨码开关状态是 10~15,则数码管的显示状态不更改(显示上一次的显示值)。
- 3) 最右侧的 4 个单色 LED 灯会显示上一次的拨码开关的状态,支持显示 0~15(拨码开关拨上,对应 LED 灯亮)。

比如,初始状态下,4 个拨码开关拨下,按复位键,则数码管显示 0,LED 灯都不亮;拨码开关拨为 1,则数码管显示 1,LED 灯还是都不亮;拨码开关再拨为 3,则数码管显示 3,LED 灯显示 1。

提供的设计源码中包含 5 个 bug,其中 4 个是 3.2.2 节中提到的波形异常的前 4 种情况:波形为“Z”、波形为“X”、波形停止和越沿采样,另外的 1 个 bug 是功能 bug。本任务提供的示例设计的顶层接口如表 3-3 所示。

表 3-3 示例设计的顶层信号列表

名称	宽度	方向	描述
clk	1	input	时钟信号
resetsn	1	input	复位信号
switch	4	input	对应开发板上最右侧 4 个拨码开关
num_csn	8	output	数码管的片选信号
num_a_g	7	output	数码管的 7 段信号
led	4	output	对应开发板上最右侧 4 个单色 LED 灯

针对任务三,重点介绍清楚发现 bug、修改 bug 和验证的过程,在感想收获中总结使用 vivado 调试的经验步骤。

### 三、实验步骤

#### (一) 实践任务一：寄存器堆仿真

- 添加 regfile.v 文件和 rf\_tb 文件

```


K:/jizu/regfile/regfile.srcs/sources_1/new/regfile.v
1  `timescale 1ns / 1ps
2  module regfile(
3      input      clk,
4      input [ 4:0] raddr1,
5      output [31:0] rdata1,
6      input [ 4:0] raddr2,
7      output [31:0] rdata2,
8      input      we,
9      input [ 4:0] waddr,
10     input [31:0] wdata
11 );
12     reg [31:0] rf[31:0];
13     // WRITE
14     always @(posedge clk) begin
15         if (we) rf[waddr] <= wdata;
16     end
17     // READ OUT 1
18     assign rdata1 = (raddr1==5'b0) ? 32'b0 : rf[raddr1];
19     // READ OUT 2
20     assign rdata2 = (raddr2==5'b0) ? 32'b0 : rf[raddr2];
21 endmodule
22

K:/jizu/regfile/regfile.srcs/sim_1/new/rf_tb.v
34     initial
35     begin
36         raddr1 = 5'd0;
37         raddr2 = 5'd0;
38         waddr = 5'd0;
39         wdata = 32'd0;
40         we = 1'd0;
41         task_phase = 4'd0;
42         #2000
43     end
44     $display("=====");
45     $display("Test Begin");
46     #1;
47     // Part 0 Begin
48     #10;
49     task_phase = 4'd0;
50     we = 1'b0;
51     waddr = 5'd1;
52     wdata = 32'hffffffff;
53     raddr1 = 5'd1;
54     #10;
55     we = 1'b1;
56     waddr = 5'd1;
57     wdata = 32'h1111ffff;

```

将 rf\_tb 文件中第四十二行的#2000 改短或者删除。

- 进行仿真测试，结合波形观察寄存器堆的读写行为

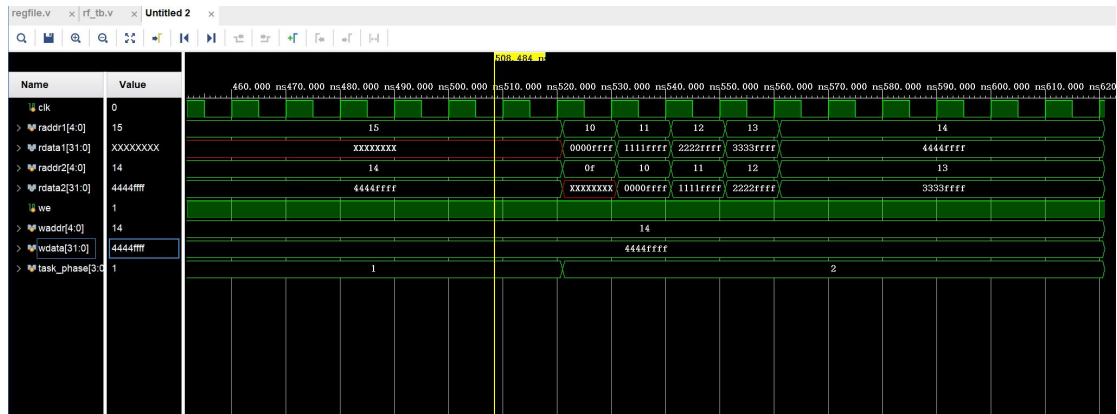

## (二) 实践任务二：同步 RAM 和异步 RAM 仿真、综合与实现

### 1. 同步：

- 添加 block\_ram\_top.v 文件、ram\_tb 文件和 ram.xdc 文件

```


block_ram_top.v x ram.xdc x ram_tb.v x

K:/jizu/ramtask/ramtask.srscs/sources_1/new/block_ram_top.v


1 module ram_top (
2     input      clk ,
3     input  [15:0] ram_addr ,
4     input  [31:0] ram_wdata,
5     input      ram_wen ,
6     output [31:0] ram_rdata
7 );
8
9 block_ram block_ram (
10    .clka (clk ),
11    .wea  (ram_wen ),
12    .addra(ram_addr ),
13    .dina (ram_wdata ),
14    .douta(ram_rdata )
15 );
16 endmodule
17
18

```

- 进行仿真测试，生成同步 RAM，如下图所示

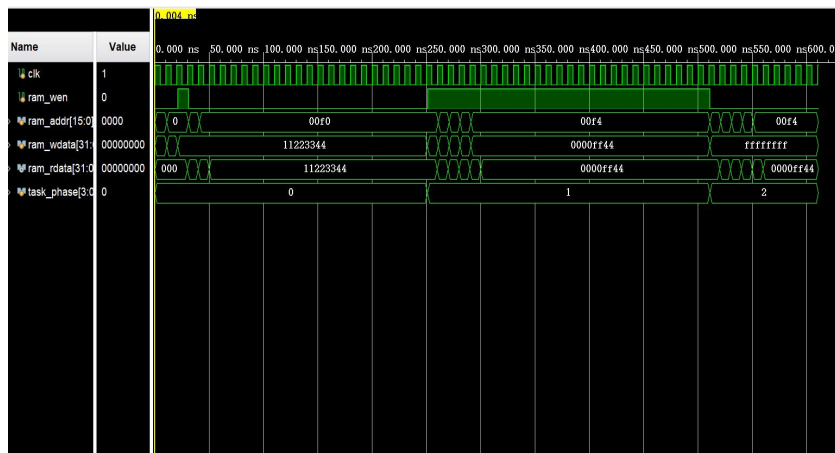



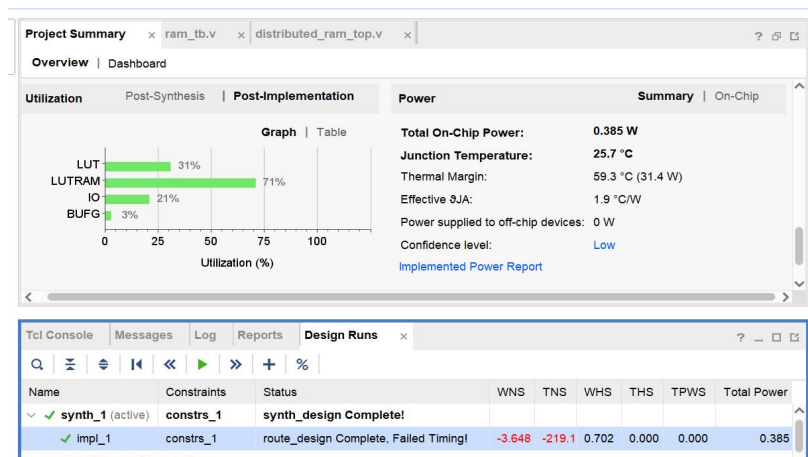

### (三) 实践任务三：数字逻辑电路的设计与调试

- 添加 show\_sw.v 文件、tb 文件和 show\_sw.xdc 文件


Project Summary x show\_sw.v x tb.v x

K:/jizu/show\_sw.v

```

1
2 module show_sw (
3     input      clk,
4     input      resetn,
5
6     input      [3:0] switch, //input
7
8     output      [7:0] num_csn, //new value
9     output      [6:0] num_a_g,
10
11     output      [3:0] led //previous value
12 );
13 //1. get switch data
14 //2. show switch data in digital number:
15 // only show 0%
16 // if >=10, digital number keep old data.
17 //3. show previous switch data in led.
18 // can show any switch data.
19
20 reg [3:0] show_data;
21 reg [3:0] show_data_r;
22 reg [3:0] prev_data;
  
```

问题一：波形为“Z”

 

问题现象：在仿真波形中观察到“Z”（高阻态）错误。

查阅得知，此类问题通常由以下两种情况引发：

- 代码中声明为 wire 类型的信号未被任何驱动源赋值
- 模块实例化时存在信号连接错误导致端口悬空

当前问题定位：

通过代码审查发现，在 show\_num 模块的实例化过程中存在连接错误：将输出信号 num\_csn 误接到未定义的 num\_scn 端口。


解决方法：应保持信号名称一致，连接到 num\_csn 端口

```
Project Summary x show_sw.v x tb.v x
K:/jizu/tb.v
#100;
switch = 4'h0; //switch: 1
#100;
switch = 4'h2; //switch: d
#100;
switch = 4'h0; //switch: f
end
34
35 show_sw u_show_sw(
36     .clk      (clk      ),
37     .resetn   (resetn   ),
38
39     .switch   (switch   ), //input
40
41     .num_csn  (num_csn  ), //new value
42     .num_a_g  (num_a_g  ),
43
44     .led      () //previous value
45 );
46 endmodule
47
```

修正后仿真波形中的高阻态消失，信号传输恢复正常。此案例表明模块接口连接的准确性对电路功能实现至关重要，信号名称的微小差异都可能导致功能异常。

- 进行仿真测试，如下图所示

问题二：波形出现不定态（X）

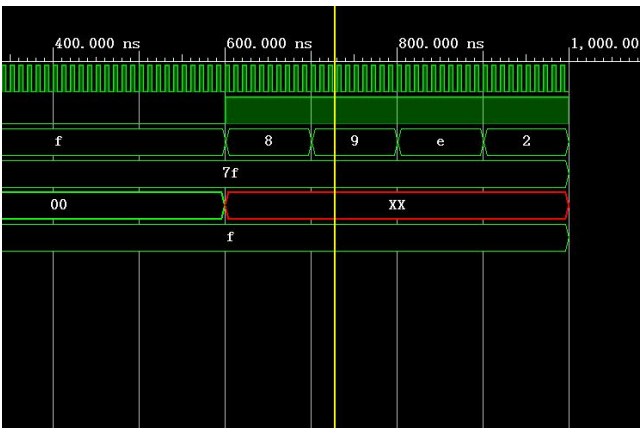

问题现象：仿真波形中出现 不定态（X），表明信号未被正确初始化或存在冲突驱动。

查阅得知，该问题通常由以下两种原因导致：

- reg 型变量未被赋值：声明为 reg 但未初始化或未在逻辑中赋值。

- 多驱动冲突：同一 reg 变量在多个 always 块或逻辑中被赋值，导致竞争条件。

当前问题定位：

```


22 reg [3:0] prev_data;
23
24 //new value
25 always @(posedge clk)
26 begin
27     // show_data <= ~switch;
28 end
29
30 always @(posedge clk)
31 begin
32     show_data_r = show_data;
33 end

```

代码中 show\_data 被声明为 reg 型，但第 27 行被注释掉，导致该信号未被驱动。由于 reg 默认值为 X，仿真时会呈现不定态。

解决方法：取消注释并正确赋值

问题三：仿真卡死（波形停止）

 

问题现象：仿真在某个时刻（switch=9 时）完全停止，但仿真器仍在运行

查阅得知，RTL 中存在组合逻辑环路

当前问题定位：show\_sw 模块对 switch=6 的输入未编码，导致输出悬空形成环路

```

//keep unchange if show_dtaa>=10
wire [6:0] keep_a_g;
assign keep_a_g = num_a_g + nxt_a_g;

assign nxt_a_g = show_data==4'd0 ? 7'b1111110 : //0
                show_data==4'd1 ? 7'b0110000 : //1
                show_data==4'd2 ? 7'b1101101 : //2
                show_data==4'd3 ? 7'b1111001 : //3
                show_data==4'd4 ? 7'b0110011 : //4
                show_data==4'd5 ? 7'b1011011 : //5
                show_data==4'd7 ? 7'b1110000 : //7
                show_data==4'd8 ? 7'b1111111 : //8
                show_data==4'd9 ? 7'b1111011 : //9
                keep_a_g ;

endmodule
//-----{digital number}end-----

```

补全代码逻辑：



```

wire [6:0] keep_a_g;
assign    keep_a_g = num_a_g + nxt_a_g;

assign nxt_a_g = show_data==4'd0 ? 7'b1111110 : //0
               show_data==4'd1 ? 7'b0110000 : //1
               show_data==4'd2 ? 7'b1101101 : //2
               show_data==4'd3 ? 7'b1111001 : //3
               show_data==4'd4 ? 7'b0110011 : //4
               show_data==4'd5 ? 7'b1011011 : //5
               show_data==4'd6 ? 7'b1011111 : //6
               show_data==4'd7 ? 7'b1110000 : //7
               show_data==4'd8 ? 7'b1111111 : //8
               show_data==4'd9 ? 7'b1111011 : //9
               keep_a_g ;

endmodule
//-----{digital number}end-----

```

问题四：LED 状态保持异常（越沿采样）

问题现象：LED 显示未能保持前一次状态，出现随机跳变

根本原因：在时序逻辑中错误使用阻塞赋值(=)

当前问题定位：show\_sw 模块中的寄存器赋值方式错误

```

:
:
:   always @(posedge clk)
:   begin
:       show_data_r = show_data;
:   end
:   //previous value
:   always @(posedge clk)
:   begin
:

```

修改代码逻辑：

```

29 :
30 :   always @(posedge clk)
31 :   begin
32 :       show_data_r <= show_data;
33 :   end
34 :   //previous value

```

- 生成比特流文件，上实验箱进行验证

问题五：数码管异常熄灭（功能 bug）

问题现象：当拨码开关输入 10~15（4'b1010~4'b1111）时，数码管异常熄灭

根本原因：段选信号错误叠加导致非法编码

当前问题定位：错误叠加

```

:   //keep unchange if show_dtaa>=10
:   wire [6:0] keep_a_g;
:   assign    keep_a_g = num_a_g + nxt_a_g;
:

```


修改代码逻辑：

```
1 // 方案 1: 完全禁用叠加
2 assign nxt_a_g = show_data==4'd0 ? 7'b1111110 : // 0
3
4 // ...其他数字编码...
5
6 show_data==4'd9 ? 7'b1111011 : // 9
7
8 num_a_g; // 保持原值
9
10 // 方案 2: 安全叠加
11
12 assign keep_a_g = num_a_g | nxt_a_g; // 按位或代替加法
```

## 四、实验结果分析

### （一）实践任务一：寄存器堆仿真

#### • 仿真结果 simulation 波形图

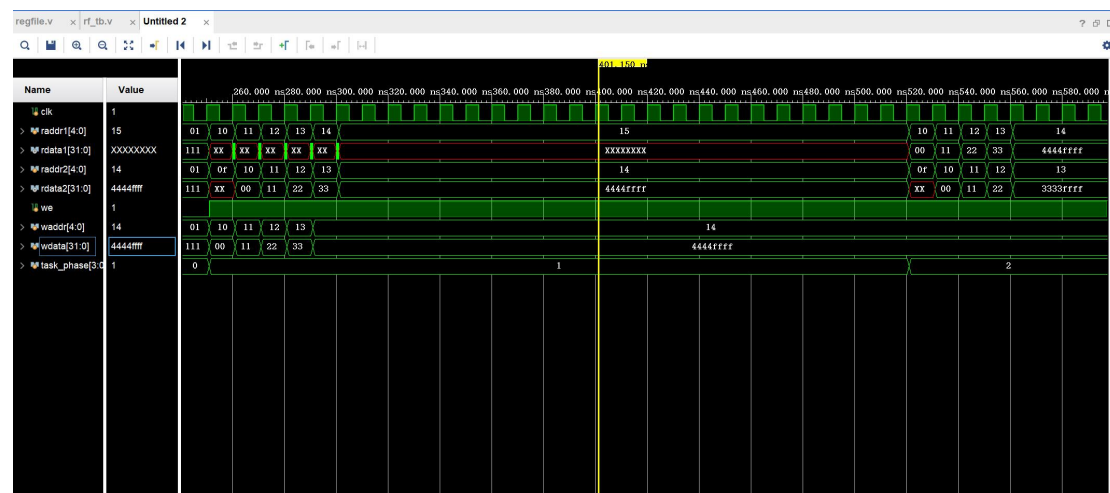

#### 1. 写入功能验证

在初始阶段，通过  $we=1$  能够成功向寄存器 1 写入数据  $32'h1111ffff$ ，并且在时钟上沿触发时可正确读取到新写入值，说明单个寄存器的写入和读取功能正常。

在连续写入阶段，从  $t=250ns$  开始，依次向寄存器 16 – 20 写入不同数据，每个寄存器都能正确接收并存储相应数据，表明连续写入功能正常。

#### 2. 读取功能验证

在写入操作后，通过  $raddr1$  和  $raddr2$  能正确读取相邻寄存器的值，如写入  $0x11$  后， $raddr1$  能读取到新写入的  $0x11$  对应值， $raddr2$  能读取到前一个寄存器  $0x10$  的值，说明读取逻辑可按预期获取相邻寄存器数据。

在仅读取阶段（ $t=470ns$  后），寄存器 16 – 20 存储的数据能被稳定读取，未出现数据丢失或错误读取的情况，表明寄存器在写入数据后，数据存储稳定，读取功能可靠。



#### 3. 总结

该波形图所涉及的寄存器模块，在写入和读取操作方面表现正常，能够按照预期的逻辑实现数据的写入、存储和读取，功能具备正确性和稳定性。


### （二）实践任务二：同步 RAM 和异步 RAM 仿真、综合与实现


#### • 仿真结果 simulation 波形图

同步:

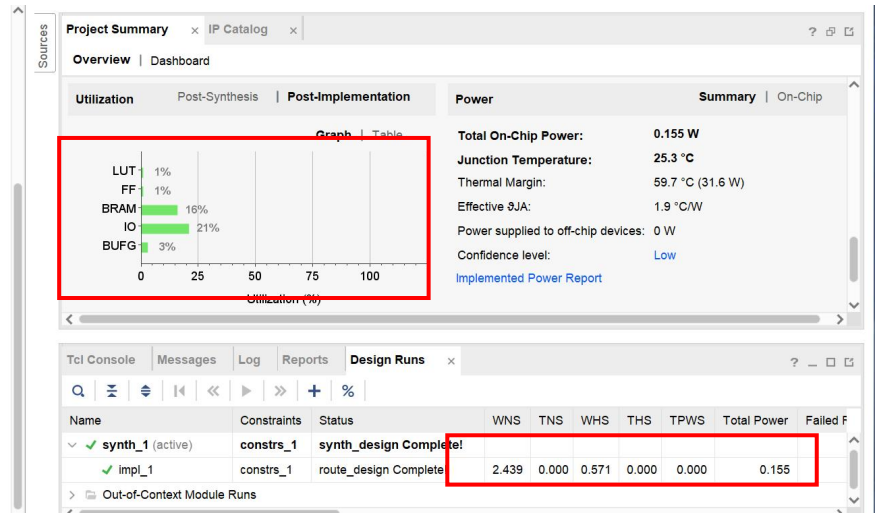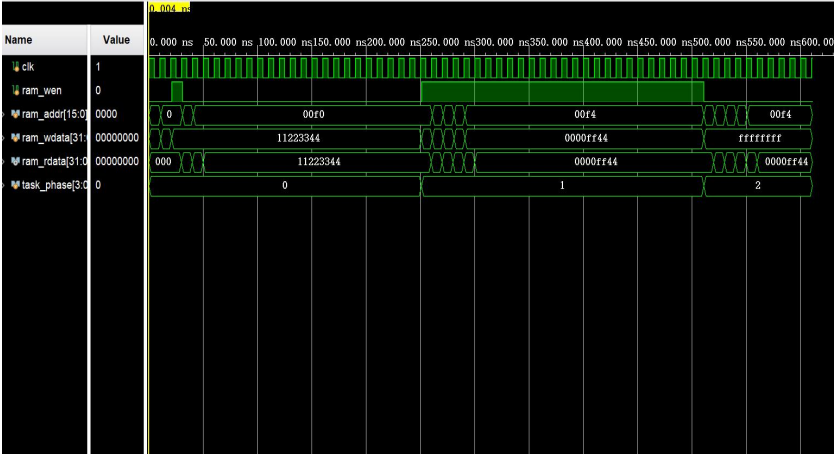

异步:

 


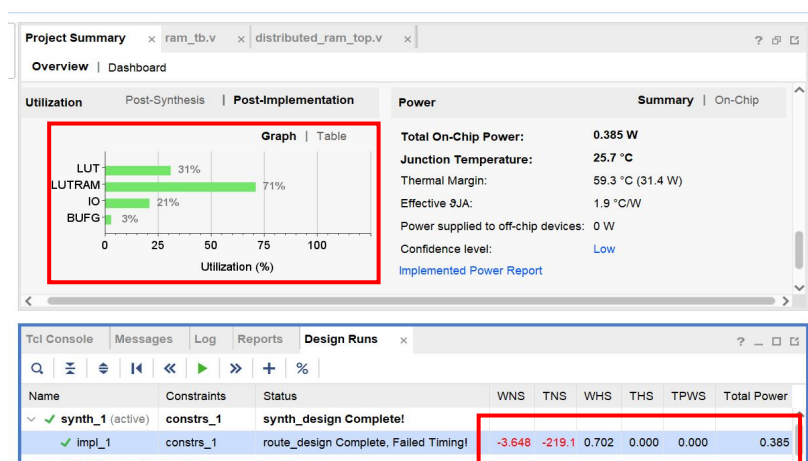


1. 写入行为: 在初始写入和连续写入测试中, 同步 RAM 和异步 RAM 的写入操作均依赖时钟沿, 写入行为相似。
2. 读取行为: 差异明显。同步 RAM 读取操作需等待时钟沿, 存在一个时钟周期的读取延迟; 而异 RAM 读取操作立即响应地址变化, 无需等待时钟沿, 无读取延迟。
3. 同步 RAM 主要依赖专用 BRAM 资源, 对 LUT/FF 资源占用少; 异步 RAM 使用分布式 RAM (LUTRAM), 大量消耗 LUT 资源, 不占用 BRAM 资源。
4. 同步 RAM 时序表现良好, 能完全满足时序要求; 异步 RAM 存在严重的建立时间违规问题, 时序不收敛。
5. 若系统对时序要求严格, 且有充足的 BRAM 资源, 同步 RAM 更合适; 若对读取响应速度要求极高, 且 LUT 资源充裕, 能接受一定时序问题, 异步 RAM 可作为备选方案。但总体而言, 同步 RAM 在时序可靠性上优势显著。

### (三) 实践任务三: 数字逻辑电路的设计与调试

#### • 实验箱结果

 

 如图所示, 开始时拨码开关处于 0 位, 所有指示灯熄灭, 数码管显示 0。当拨码开关切换至 1 时, 指示灯保持前次状态 (此时仍为全灭), 数码管更新显示 1。拨码开关再拨为 3, 则数码管显示 3, LED 灯显示 1。



其他情况经验证也均符合预期。

## 五、总结感想

任务一：寄存器堆仿真

思考：为什么寄存器堆要设计成“两读一写”？

寄存器堆采用“两读一写”结构是 CPU 设计中的常见方案，主要原因包括：

- 支持多操作数指令：许多指令需要同时读取两个寄存器的值进行计算，因此需要两个独立的读端口。
- 写后读冲突避免：单写端口可以确保在同一个时钟周期内不会发生多个写操作冲突，避免数据竞争问题。
- 硬件资源优化：增加读端口的成本较低，而增加写端口需要更复杂的冲突检测和仲裁逻辑，影响时序和面积。
- 符合 RISC 架构需求：RISC 指令集通常采用“两读一写”模式，这种设计能高效支持此类指令。

实验收获：通过仿真验证了寄存器堆的读写功能，理解了多端口设计对 CPU 数据通路的重要性。

任务二：同步 RAM 和异步 RAM 仿真

同步 RAM 与异步 RAM 的特点与区别：

特性	同步 RAM	异步 RAM
时钟依赖	读写操作均需时钟沿触发	读写操作直接响应地址/控制信号变化
读取延迟	需等待下一个时钟周期输出数据	立即输出数据（无时钟延迟）
时序可靠性	时序严格，易满足建立/保持时间	可能因路径延迟导致时序违规
资源占用	使用专用 BRAM, 节省 LUT/FF	使用分布式 RAM（LUTRAM），消耗大量 LUT
适用场景	高频、时序敏感系统（如 CPU Cache）	低频率或对延迟敏感的小容量存储

实验收获：同步 RAM 更适合现代 FPGA 设计，因其时序可控且资源利用率高。异步 RAM 的即时读取特性在某些场景（如组合逻辑接口）有优势，但需谨慎处理时序问题。

### 任务三：数字逻辑电路调试

Bug 发现与修复过程：

#### 1. Bug 1：波形高阻态（"Z"）

问题现象：仿真波形中 num\_csn 信号显示为高阻态（"Z"）。

原因分析：检查发现 show\_num 模块实例化时，误将输出端口 num\_csn 连接到未定义的信号 num\_scn，导致信号悬空。

修复方法：修正实例化连接，确保端口名称一致：

#### 2. Bug 2：波形不定态（"X"）

问题现象：show\_data 信号显示为不定态（"X"）。

原因分析：show\_data 为 reg 型变量，但未在逻辑中赋值（代码中被注释）。

修复方法：取消注释并补充赋值逻辑（如 `always @(*) show_data = switch;`）。

验证结果：信号初始化为确定值，波形恢复正常。

#### 3. Bug 3：仿真卡死（波形停止）

问题现象：仿真在 switch=9 时停止运行。

原因分析：组合逻辑中存在未处理的 switch=6 分支，导致输出悬空形成环路。

修复方法：补全所有输入状态的分支逻辑。

验证结果：仿真全程无卡顿，波形连续。

#### 4. Bug 4：LED 状态异常（越沿采样）

问题现象：LED 显示随机跳变，未保持前次状态。

原因分析：时序逻辑中错误使用阻塞赋值（`=`），导致竞争条件。

修复方法：改用非阻塞赋值（`<=`）：

验证结果：LED 状态稳定更新，符合预期。

#### 5. Bug 5：数码管异常熄灭（功能错误）

问题现象：输入 10~15 时数码管熄灭。

原因分析：段选信号错误叠加（如直接相加）导致非法编码。

修复方法：采用“安全叠加”策略（按位或操作）：

验证结果：数码管在 10~15 时保持前次显示值，无异常熄灭。

Vivado 调试经验总结：

1. 先通过仿真定位波形异常（如 "X"、"Z"、卡死），再上板验证，节省硬件调试时间。

2. 输入→逻辑→输出逐级检查：确认输入信号（如 switch）是否正确传递；检查组合逻辑（如 `always @(*)`）是否覆盖所有分支；验证时序逻辑（如 `always @(posedge clk)`）是否使用非阻塞赋值。

3. 使用 Vivado 的 Waveform 窗口观察信号跳变沿和稳态值，标记关键信号（如时钟、复位、使能）以快速定位问题，关注综合报告的“Critical Warnings”（如未连接端口、时序违规）。

4. 初始化所有寄存器，避免 reg 型变量默认值为“X”；避免组合环路，确保所有 if/case 分支均有赋值。区分赋值方式，组合逻辑用阻塞赋值（=），时序逻辑用非阻塞赋值（<=）。

实验收获：

本次实验深入理解了数字逻辑电路的设计与调试方法，如寄存器堆的多端口设计是 CPU 高效执行指令的基础，同步/异步存储器的选择需权衡时序、资源和应用场景，Vivado 调试的核心是“分模块验证+波形分析”，良好的代码习惯（如初始化、避免组合环路）能显著减少错误，硬件设计需兼顾功能正确性和时序收敛性，仿真与实测结合是关键。

硬件调试需耐心与严谨，微小的代码差异可能导致功能失效，而规范的代码习惯能显著降低调试难度。