

组成原理课程第二次实报告

实验名称：数据运算--乘法器与乘加器

学号：2310422 姓名：谢小珂 班次： 1078

一、实验目的

1. 理解定点乘法的不同实现算法的原理，掌握基本实现算法。
2. 熟悉并运用 verilog 语言进行电路设计。
3. 为后续设计 cpu 的实验打下基础。

二、实验内容说明

(1) 复现 32 位乘法器

1. 学习并理解计算机中定点乘法器的多种实现算法的原理，重点掌握迭代乘法的实现算法。
 2. 自行设计本次实验的方案，画出结构框图，详细标出输入输出端口，本次实验的乘法器建议采用迭代的方式实现，如果能力有余的，也可以采用其他效率更高的算法实现。本次实验要求实现的乘法为有符号乘法，因此需要注意计算机存储的有符号数都是补码的形式，设计方案传递进来的数也需是补码。
 3. 根据设计的实验方案，使用 verilog 编写相应代码。
 4. 对编写的代码进行仿真，得到正确的波形图。
 5. 将以上设计作为一个单独的模块，设计一个外围模块去调用该模块，见图 3.1。
- 3.1. 外围模块中需调用封装好的 LCD 触摸屏模块，显示两个乘数和乘法结果，且需要利用触摸功能输入两个乘数。

 



图 3.1 定点乘法设计实验的顶层模块大致框图

6. 将编写的代码进行综合布局布线，并下载到实验箱中的 FPGA 板子上进行演示。

(2) 改进乘法器

- 1、将原始的补码一位乘法修改成补码两位乘法，也就是每个时钟周期移两位。
- 2、将乘法器修改成乘加器，实现 $A*B+C$ 的效果，模块至少要有三个 32 位的输入操作数和一个 64 位的输出操作数（由于有加法，可以考虑添加进位输入和输出，也可以不考虑）。
- 3、仿真文件原始代码中延迟 400、500 的时间单位过长，大家可以修改成 40/50，这样看波形比较直观，注意波形图上应该是 multi_end 为 1 时的输出才是正确输出。
- 4、上实验箱进行验证时，注意要 lcd 屏上需要输入三个数据，input_sel 不能再用 1 位了，此外 lcd 屏上还需要显示 ABC 三个数。

三、实验原理图

 

实验原理图

四、实验步骤

（一）设计乘加器

· 编写 multiply 文件

把原始的补码一位乘法修改为补码两位乘法, 乘数移位逻辑改为每次移两位。

1. 添加加数变量 mult_add

```
1 input [31:0] mult_op1,    // 被乘数 A
2 input [31:0] mult_op2,    // 乘数 B
3 input [31:0] mult_add,    // 加数 C
4 output [63:0] result,     // 结果 A*B+C
```

2. 修改被乘数和乘数每个时钟周期移动的位数

在每个时钟周期, 被乘数通过以下方式更新: 保留原被乘数的低 62 位 (即去掉最高 2 位) 同时在低位补 2 个 0 位, 并将这两部分拼接形成新的 64 位被乘数。

```
01 //加载被乘数, 运算时每次左移两位
02 reg [63:0] multiplicand;
03 always @ (posedge clk)
04 begin
05     if (mult_valid)
06     begin // 如果正在进行乘法, 则被乘数每时钟左移两位
07         multiplicand <= {multiplicand[61:0], 2'b00};
08     end
09     else if (mult_begin)
10     begin // 乘法开始, 加载被乘数, 为乘数 1 的绝对值
11         multiplicand <= {32'd0, op1_absolute};
12     end
13 end
```

在每个时钟周期, 乘数通过以下方式更新: 丢弃最低 2 位, 其余位向右移动, 同时在最高 2 位补 0, 以保持 32 位宽度。

```

01 //加载乘数，运算时每次右移两位
02     reg [31:0] multiplier;
03     always @ (posedge clk)
04     begin
05         if (mult_valid)
06             begin // 如果正在进行乘法，则乘数每时钟右移两位
07                 multiplier <= {2'b00, multiplier[31:2]};
08             end
09         else if (mult_begin)
10             begin // 乘法开始，加载乘数，为乘数 2 的绝对值
11                 multiplier <= op2_absolute;
12             end
13     end

```

3. 修改积的计算方式

将生成的积拆分为两个独立的部分积，分别由乘数的最低两位控制：

1>partial_product1→ 由乘数第 0 位（最低位）决定：

位 0=0：取 0

位 0=1：取被乘数原值（ $\times 1$ ）

2>partial_product2→ 由 乘数第 1 位（次低位）决定：

位 1=0：取 0

位 1=1：取被乘数左移 1 位（ $\times 2$ ）

具体如表格所示：

乘数最低两位	操作含义	partial_product1	partial_product2	实际积
00	+0	0	0	0
01	+A（被乘数）	A	0	A
10	+A*2	0	被乘数左移一位	A*2
11	+A*3	A	被乘数左移一位	A+A*2=A*3

代码如下：

```

1 // 部分积：
2 wire [63:0] partial_product1;
3 wire [63:0] partial_product2;
4 assign partial_product1 = multiplier[0] ? multiplicand : 64'd0;
5 assign partial_product2 =
6 multiplier[1]?{multiplicand[62:0],1'b0} :
7 64'd0;

```

4. 将拆分后的两个部分积同时累加到乘法结果中，确保每次迭代正确更新累加值。

```

01 //累加器
02 reg [63:0] product_temp;
03 always @ (posedge clk)
04 begin
05     if (mult_valid)
06     begin

```

```

07 product_temp <= product_temp + partial_product1+
08 partial_product2;
09 end
10 else if (mult_begin)
11 begin
12 product_temp <= 64'd0; // 乘法开始，乘积清零
13 end
14 end

```

5. 将结果汇总得到最终结果即 $A*B+C$

```

1 wire [63:0] add_result;
2 assign add_result = product + {32'd0, mult_add}; // 加上 C

```

· 仿真验证--编写 testbench () 文件

主要修改为添加了加数 C 即变量 mult_add，故不再赘述。

· 实验箱验证--修改 multiply_display 文件（仅展示修改的代码部分）

```

001 module multiply_display(
002
003     // 拨码开关，用于选择输入数
004     input input_sel_1, // 0: 输入为被乘数 A; 1: 输入为乘数 B
005     input input_sel_2, // 0: 输入为加数
006     input sw_begin,
007 );
008 //-----{调用乘法器模块}begin
009 wire      mult_begin;
010 reg [31:0] mult_op1;
011 reg [31:0] mult_op2;
012 reg [31:0] mult_add;
013 wire [63:0] result;
014 wire      mult_end;
015 assign mult_begin = sw_begin;
016 assign led_end = mult_end;
017
018 multiply multiply_module (
019     .clk      (clk      ),
020     .mult_begin(mult_begin),
021     .mult_op1  (mult_op1 ),
022     .mult_op2  (mult_op2 ),
023     .mult_add  (mult_add ),
024     .result    (result  ),
025     .mult_end  (mult_end )
026 );
027
028 //-----{从触摸屏获取输入}begin

```

```

029 // 根据实际需要输入的数修改此小节
030 // 当 input_sel_1 为 0 时，表示输入数为被乘数 A
031 always @(posedge clk)
032 begin
033     if (!resetsn)
034     begin
035         mult_op1 <= 32'd0;
036     end
037     else if (input_valid && (input_sel_1==2'b00))
038     begin
039         mult_op1 <= input_value;
040     end
041 end
042
043 // 当 input_sel_1 为 1 时，表示输入数为乘数 B
044 always @(posedge clk)
045 begin
046     if (!resetsn)
047     begin
048         mult_op2 <= 32'd0;
049     end
050     else if (input_valid && (input_sel_1==2'b01))
051     begin
052         mult_op2 <= input_value;
053     end
054 end
055
056 // 当 input_sel_2 为 0 时，表示输入数为加数 C
057 always @(posedge clk)
058 begin
059     if (!resetsn)
060     begin
061         mult_add<= 32'd0;
062     end
063     else if (input_valid && (input_sel_2 == 2'b00))
064     begin
065         mult_add <= input_value;
066     end
067 end
068 //-----{从触摸屏获取输入}end
069
070 //-----{输出到触摸屏显示}begin
071 always @(posedge clk)
072 begin

```

```


073     case(display_number)
074         6'd1 : // 显示被乘数 A
075         begin
076             display_valid <= 1'b1;
077             display_name  <= "M_OP1";
078             display_value <= mult_op1;
079         end
080         6'd2 : // 显示乘数 B
081         begin
082             display_valid <= 1'b1;
083             display_name  <= "M_OP2";
084             display_value <= mult_op2;
085         end
086         6'd3://显示加数 C
087         begin
088             display_valid <= 1'b1;
089             display_name  <= "M_ADD";
090             display_value <= myaddr;
091         end
092         6'd4 :
093         begin
094             display_valid <= 1'b1;
095             display_name  <= "RES_H";
096             display_value <= result_r[63:32];
097         end
098         6'd5 :
099         begin
100             display_valid <= 1'b1;
101             display_name  <= "RES_L";
102             display_value <= result_r[31: 0];
103         end
104         default :
105         begin
106             display_valid <= 1'b0;
107             display_name  <= 48'd0;
108             display_value <= 32'd0;
109         end
110     endcase
111 end
112 //-----{输出到触摸屏显示}end
113 endmodule

```

- 添加 lcd_moudle 文件和 multiply.xdc 约束文件。

五、实验结果分析

• 仿真结果 simulation 波形图

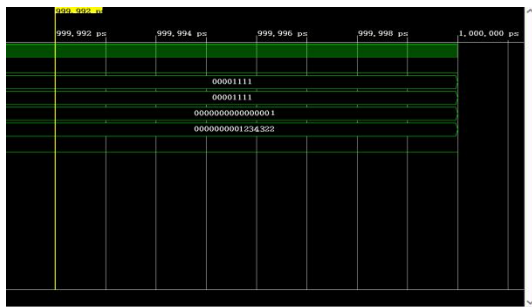

A=00001111 B=00001111 C=00000001 result=0000000001234322

由波形知，结果正确。

• 实验箱结果



左图中，A=00000000 B=00123456 C=00000789 RES_H=00000000 RES_L=00000789

右图中，A=00001111 B=00001111 C=00001111 RES_H=00000000 RES_L=01235432 经验证，结果均正确。

六、总结感想

- 通过本次实验，我进一步熟悉了 Verilog 语言的使用，掌握了模块化设计思想，在实现补码两位乘法器和乘加功能时，对数据移位、符号扩展和累加器的设计有了更深入的理解。
- 本次实验的核心是理解并实现迭代乘法算法，通过拆分部分积（partial_product1 和 partial_product2），我认识到如何通过硬件并行优化计算效率。
- 相比第一次实验，本次实验的难度显著提升，尤其是从补码一位乘法扩展到两位乘法，以及新增的乘加功能。初期对部分积累加和符号扩展的逻辑不够清晰，导致仿真结果出现偏差。通过逐步调试波形图 and 对比理论值，最终定位到问题（部分积漏算），这锻炼了我的调试能力和耐心。